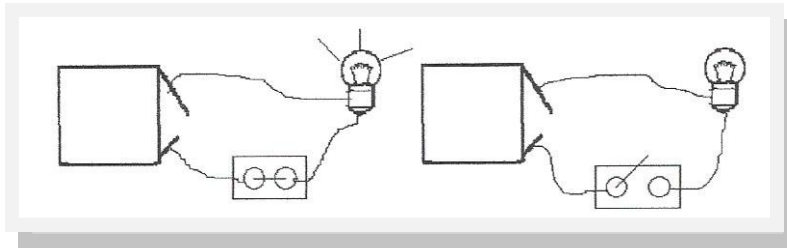


L'interrupteur

L'interrupteur est l'appareil qui sert à arrêter ou laisser passer le courant électrique en ouvrant ou en fermant le circuit.



Consigne : Colorie en jaune l'ampoule quand elle peut s'allumer.

