

trace 2
écrite



Comment réussir à allumer l'ampoule grâce à la pile ?

Quelle est l'ampoule qui va briller ?

Colorie l'ampoule qui brille et le circuit que suit l'électricité.

