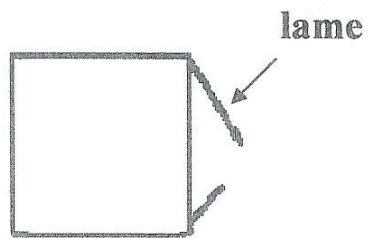



trace
écrite

Comment réussir à allumer l'ampoule grâce à la pile ?

D'abord, bien connaître les différentes parties de la pile et de l'ampoule :




une pile

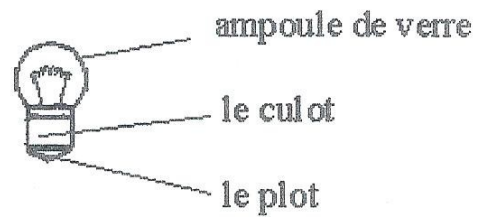

une ampoule




éteinte

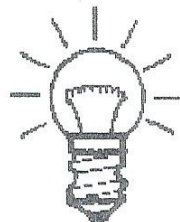

allumée

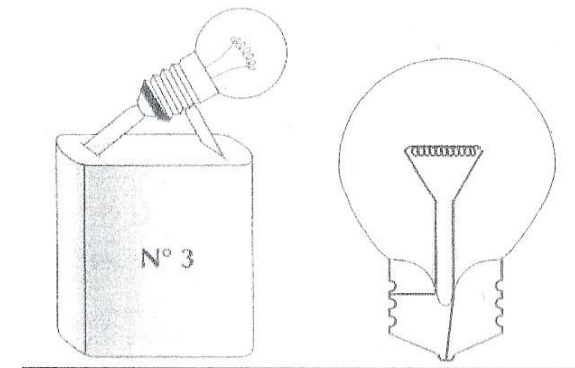Puis, bien connaître le circuit de l'électricité :



D'une lame posée sur le plot, l'électricité passe par le plot, puis dans le filament, et fait ainsi briller l'ampoule. Enfin, elle continue son circuit dans le culot et retourne à la pile par la seconde lame.